
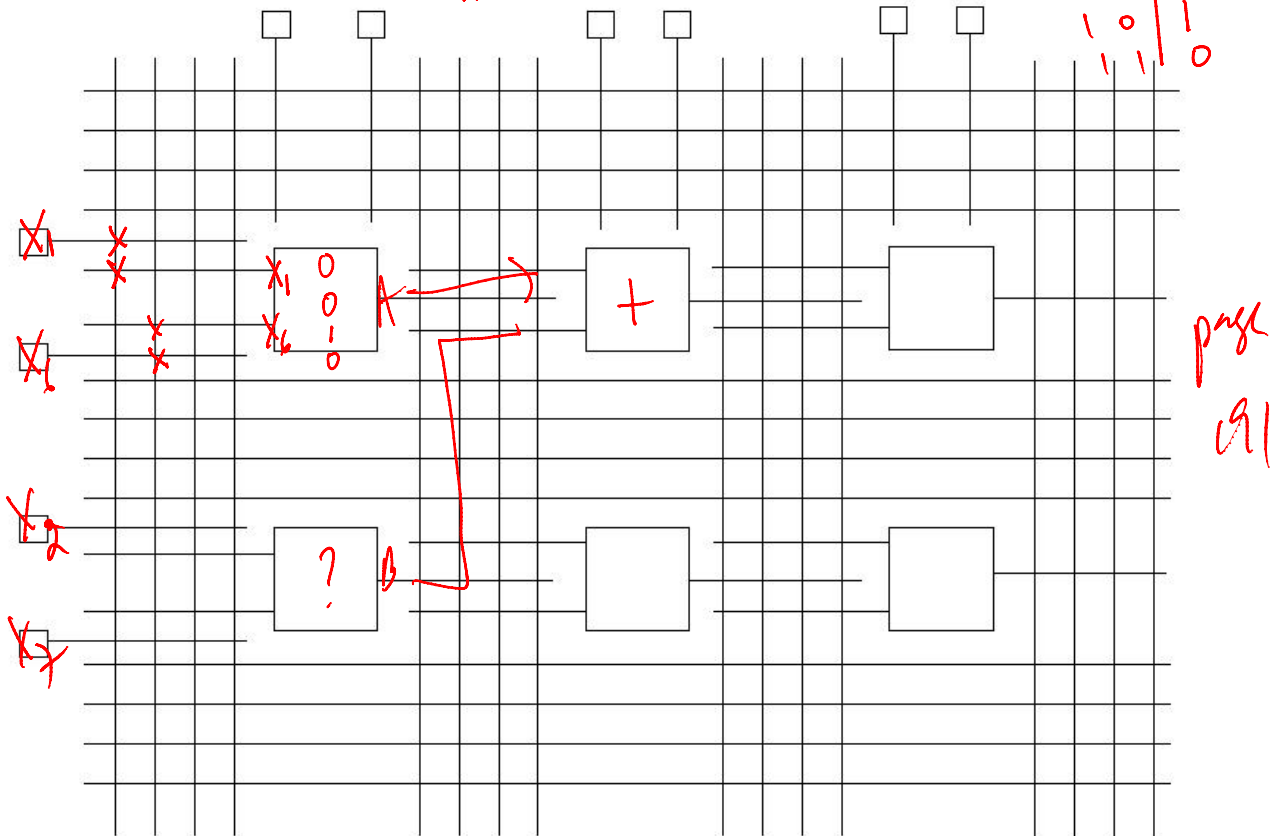



$$f = (\underbrace{x_1 \bar{x}_6}_A + \underbrace{x_2 x_3}_B)(x_3 + x_4 x_5)$$

$x_1$	$x_6$	$x_1 \bar{x}_6$
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	0

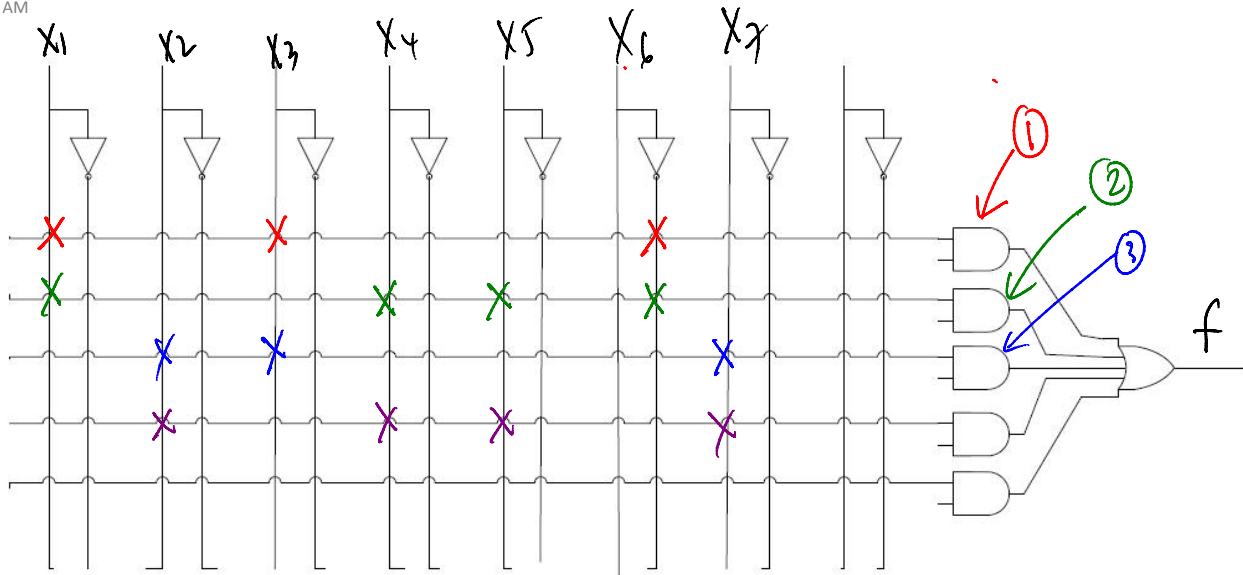



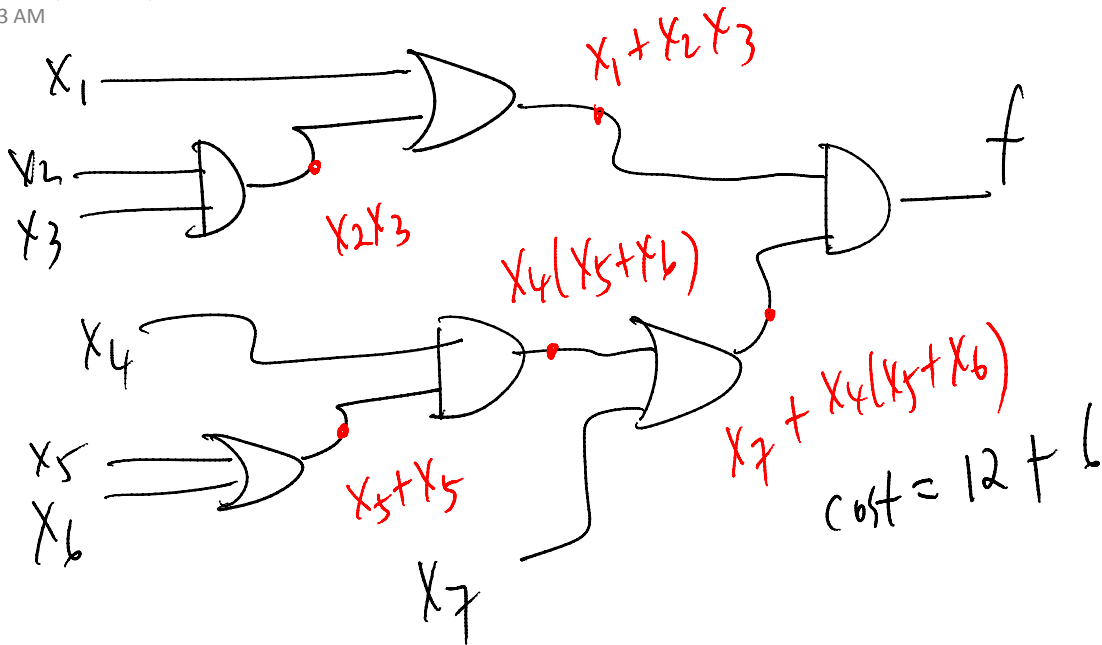
$$f(x_1, x_2, \dots, x_7) = \underbrace{x_1 x_3 \bar{x}_6}_{①} + \underbrace{x_1 x_4 x_5 \bar{x}_6}_{②} + \underbrace{x_2 x_3 x_7}_{③} + \underbrace{x_2 x_4 x_5 x_7}_{④}$$


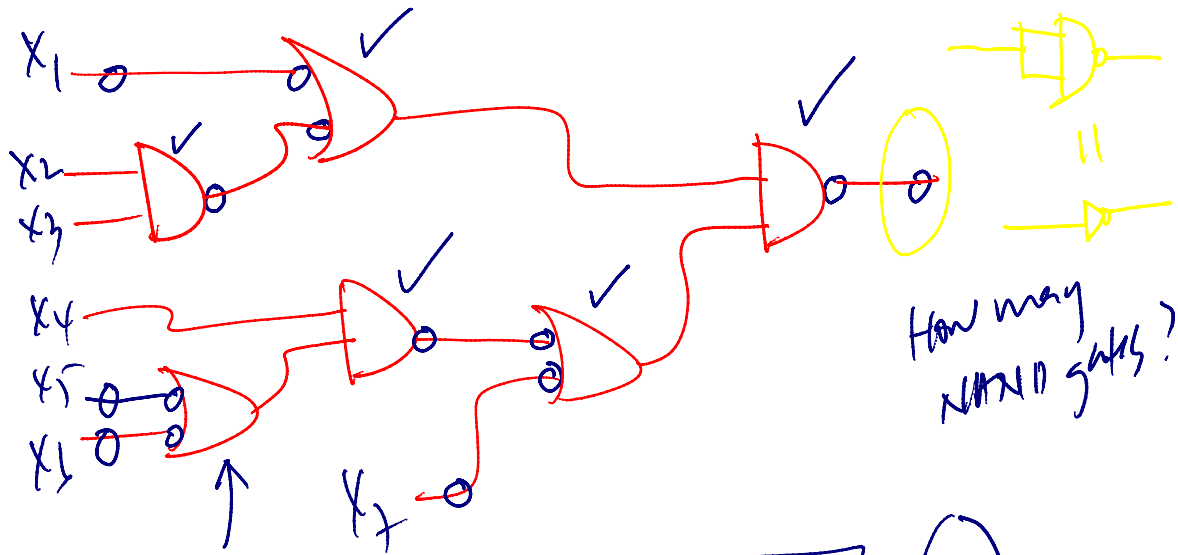
$$\begin{aligned}
 f &= (x_1 + x_2x_3)(x_7 + x_4(x_5 + x_6)) \\
 &= (x_1 + x_2x_3)(x_7 + x_4x_5 + x_4x_6) \\
 &= x_1x_7 + x_1x_4x_5 + x_1x_4x_6 + x_2x_3x_7 + \\
 &\quad x_2x_3x_4x_5 + x_2x_3x_4x_6 \\
 \text{cost} &= 25 + 7 = 32
 \end{aligned}$$



NAND only


NOR only

AND - OR

$$\overline{(xy)} = \bar{x} + \bar{y}$$

OR - AND

$$\overline{x+y} = \bar{x} \bar{y}$$

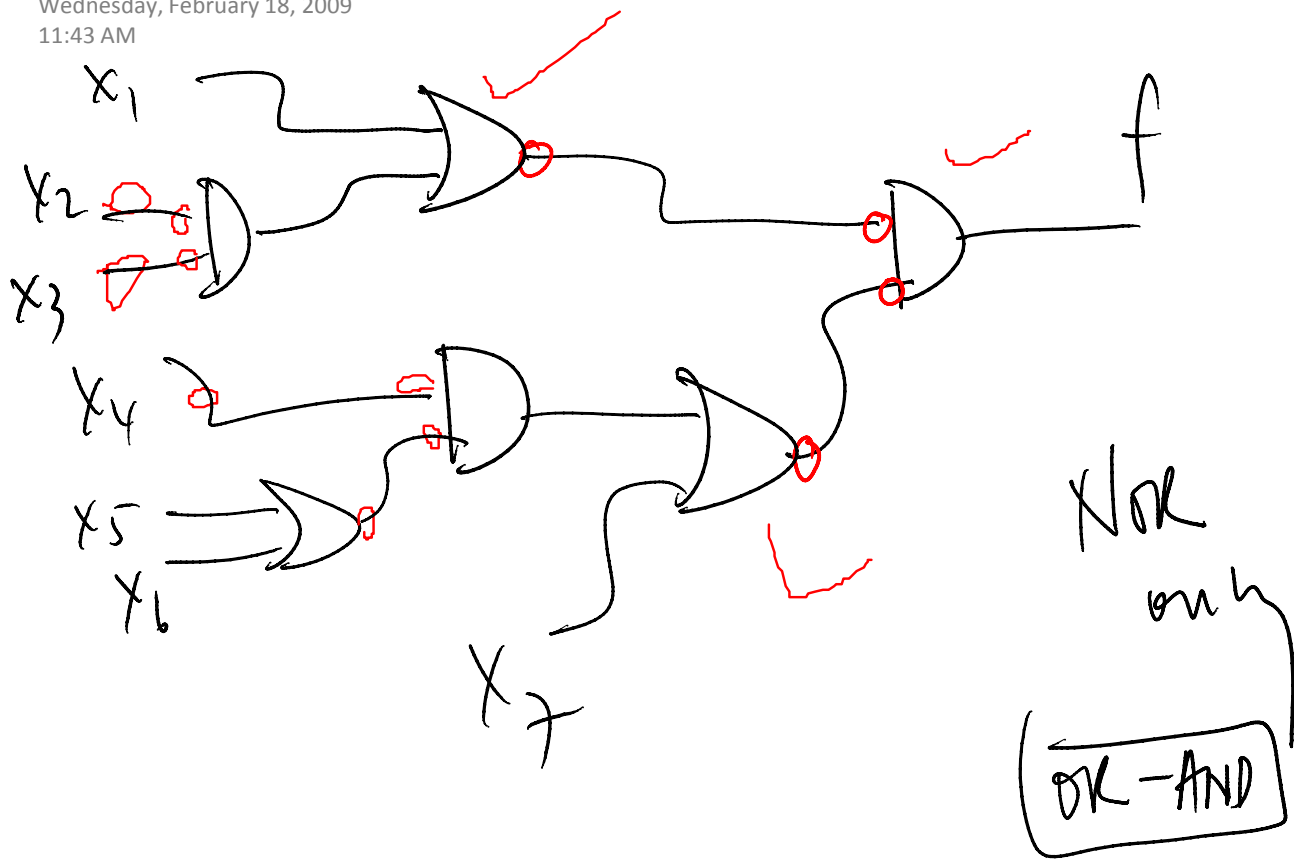

9 NOR gates

Show problem 4.22.