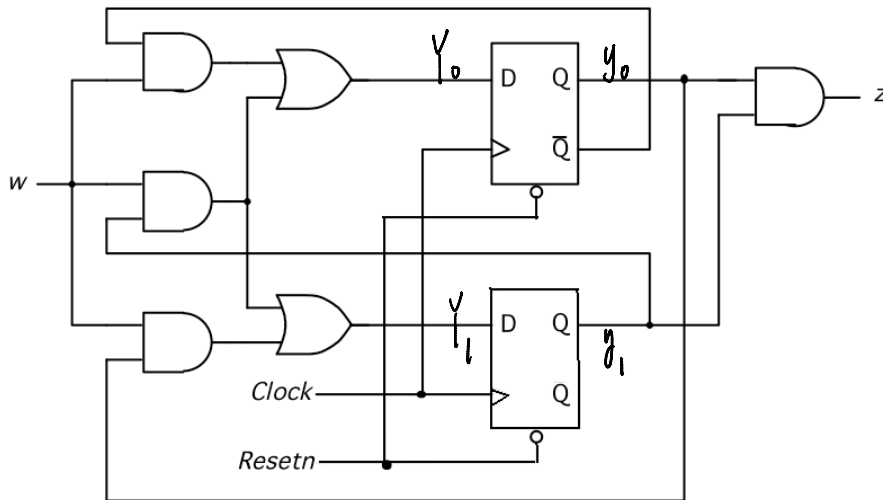


what is this logic circuit doing?




$$z = y_1 y_0$$

$$Y_0 = \bar{y}_0 w + y_1 w, \quad Y_1 = y_0 w + y_1 w$$

Decoded state table

Present state $y_1 y_0$	Next state		output $z$
	$w=0$ $y_1 y_0$	$w=1$ $y_1 y_0$	
A = 0 0	A = 0 0	B = 0 1	0
B = 0 1	A = 0 0	C = 1 0	0
C = 1 0	A = 0 0	D = 1 1	0
D = 1 1	A = 0 0	D = 1 1	1

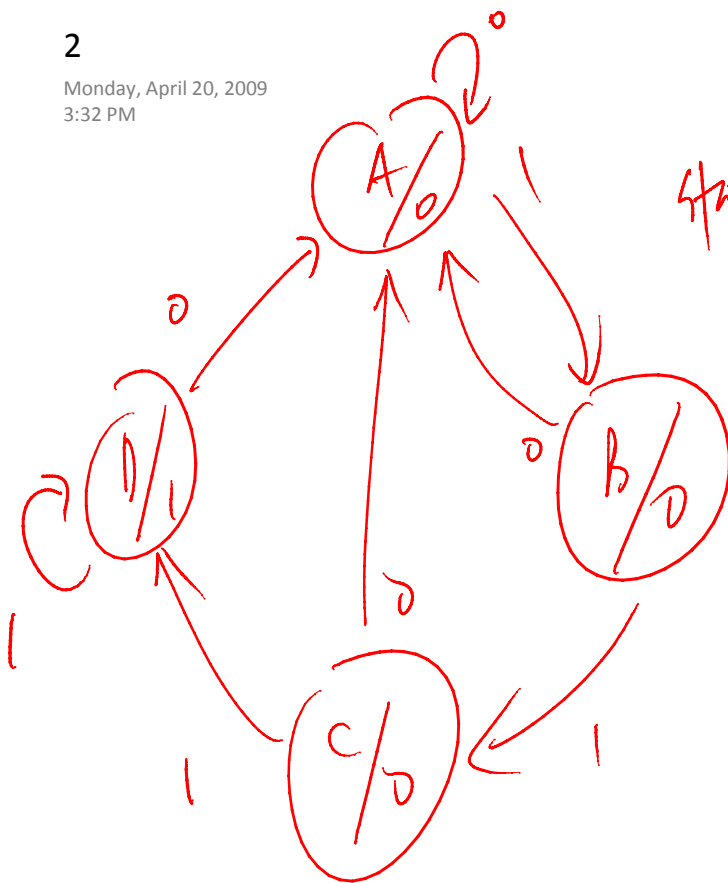

state diagram from  
derived state table


Figure 9.79 (a) page 557

Implement using  
jk-flop

Present $y_1 y_0$	Next State						output
	$w=0$			$w=1$			
	$y_1 y_0$	$J_1 K_1$	$J_0 K_0$	$y_1 y_0$	$J_1 K_1$	$J_0 K_0$	
0 0	0 0	0d	0d	0 1	0d	1d	0
0 1	0 0	0d	d1	1 0	1d	d1	0
1 0	0 0	d1	0d	1 1	d0	1d	0
1 1	0 0	d1	d1	1 1	d0	d0	1
			↑			↑	


$J_0 = w$

$y_1 y_0$	$w=0$	$w=1$
00	0	1
01	d	d
11	d	d
10	0	1

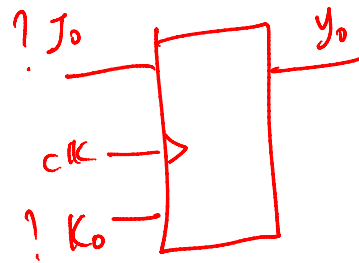

$K_0 = \bar{w} + y_1$

$y_1 y_0$	$w=0$	$w=1$
00	d	d
01	1	1
11	1	0
10	d	d

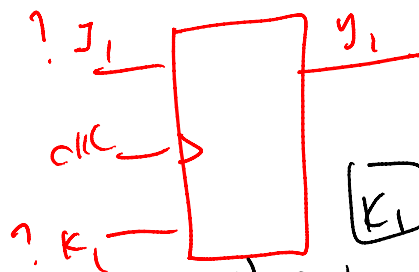

$J_1 = w y_0$

$y_1 y_0$	$w=0$	$w=1$
00	0	0
01	0	1
11	d	d
10	d	d

$K_1 = \bar{w}$

$y_1 y_0$	$w=0$	$w=1$
00	d	d
01	d	d
11	1	0
10	1	0