
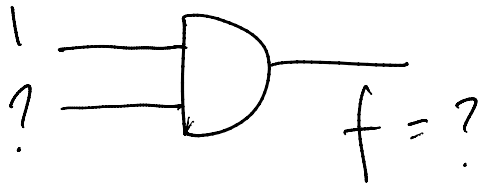


$$f = xy$$

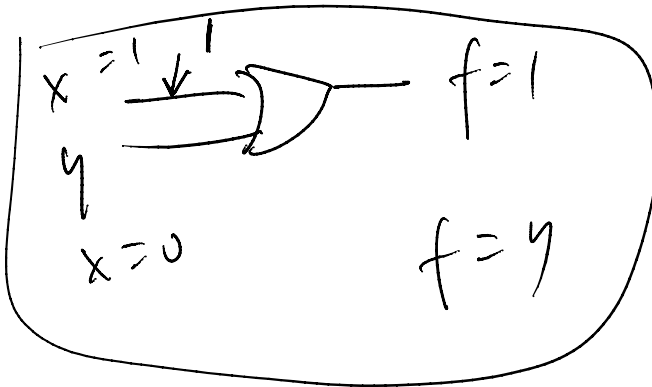Arrows point from the 'x' and 'y' in the equation to the input lines of the AND gate in the diagram below.



$$x=0, f=0$$
$$x=1, f=1 \cdot y = y$$



page 72, problem 2.28

x_1	x_2	x_3	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1 ←
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

(SOP) Sum of product logic equation

$$f = \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 + \bar{x}_1 x_2 x_3 + x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 + x_1 x_2 \bar{x}_3 + x_1 x_2 x_3$$

$$x_1 x_2 x_3$$

3 not gates

4 3-input AND gates

1 4-input OR gate

Algebraic manipulation

$$f = (\bar{x}_1 + x_1)x_2x_3 + x_1(\bar{x}_2 + x_2)x_3 + x_1x_2(\bar{x}_3 + x_3)$$

$$= x_2x_3 + x_1x_3 + x_1x_2$$

3 2-input AND gates


1 3-input OR gate

from page 29, 30, 31

$$0 \cdot 0 = 0$$

$$1 + 1 = 1$$

$\overline{\overline{X}}$

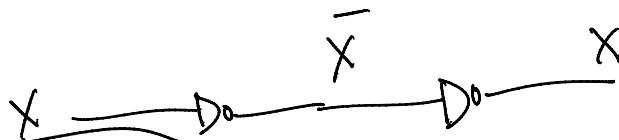

DeMorgan's Theorem

$$(a) \overline{X \cdot Y} = \overline{X} + \overline{Y}$$

$$(b) \overline{X + Y} = \overline{X} \cdot \overline{Y}$$

Duality

$$f = \overline{\overline{X}} = X$$


replace
+ with \cdot

\cdot with +


\rightarrow 0s with 1s

\rightarrow 1s with 0s
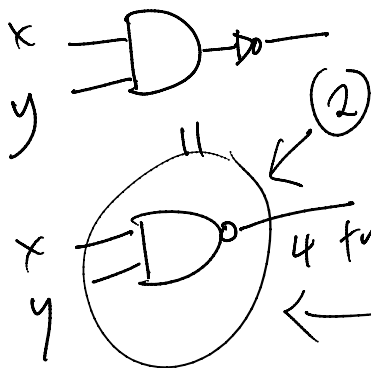
$$\overline{x y} = \overline{x} + \overline{y}$$




equal

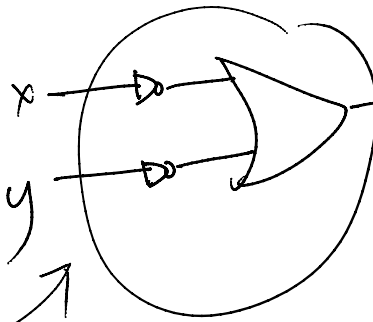

AND, OR, NOT
NAND, NOR
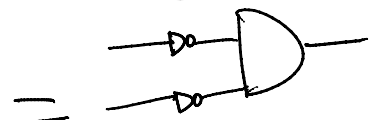
$$\overline{x + y} = \overline{x} \overline{y}$$



$$x \cdot y = y \cdot x$$

$$x + y = y + x$$

$$x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$$

$$\underbrace{x + (y \cdot z)}_{\text{LHS}} = \underbrace{(x + y)(x + z)}_{\text{RHS}}$$

$$\text{RHS} = (x + y)(x + z)$$

$$= \underbrace{(x \cdot x)}_{\text{LHS}} + xz + xy + yz$$

$$= \underbrace{x + xz + xy}_{\text{LHS}} + \underbrace{(y \cdot z)}_{\text{RHS}}$$

$$= x(1 + z + y) + yz$$

$$= x \cdot 1 + yz$$

$$= x + yz$$

$$\begin{array}{ccc} X + xy & = & X \\ \text{LHS} & & \text{RHS} \end{array}$$

$$\begin{aligned} \text{LHS} &= X + xy \\ &= X(1 + y) \\ &= X \end{aligned}$$

14b

$$(x + y)(x + \bar{y}) = X$$

$$\text{LHS} = xx + x\bar{y} + xy + \underbrace{y\bar{y}}_{\text{always 0}}$$

$$= x + x\bar{y} + xy$$

$$= x(1 + \bar{y} + y) = X$$

(16a)



$$\underset{\text{LHS}}{x + \bar{x}y} = \underset{\text{RHS}}{x + y}$$

$$\begin{aligned}(x + \bar{x}y)y' &= (x + y)y' \\ xy' + \bar{x}yy' &= xy' + yy' \\ xy' &= xy'\end{aligned}$$


$$\text{RHS} = (x + y)(\underbrace{x + x'}_1)$$

$$\begin{aligned}&= xx + \underbrace{xx'}_0 + xy + x'y \\&= x + xy + \bar{x}y \\&= x(1 + y) + \bar{x}y \\&= x + \bar{x}y\end{aligned}$$

Venn Diagram

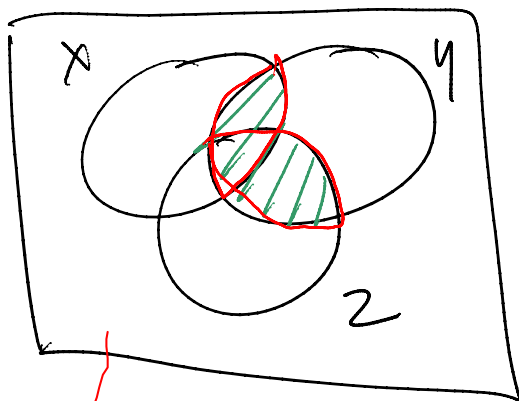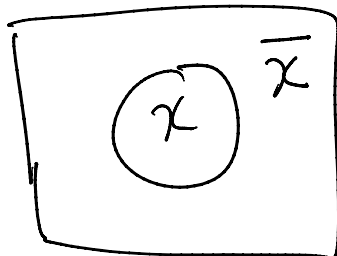

<file:///C:/sync_files>

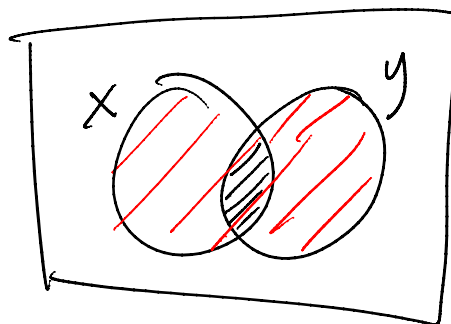

xy

$x+y$

$$\cancel{x+z} + \cancel{xy}z$$

$$(xy) + (yz)$$