
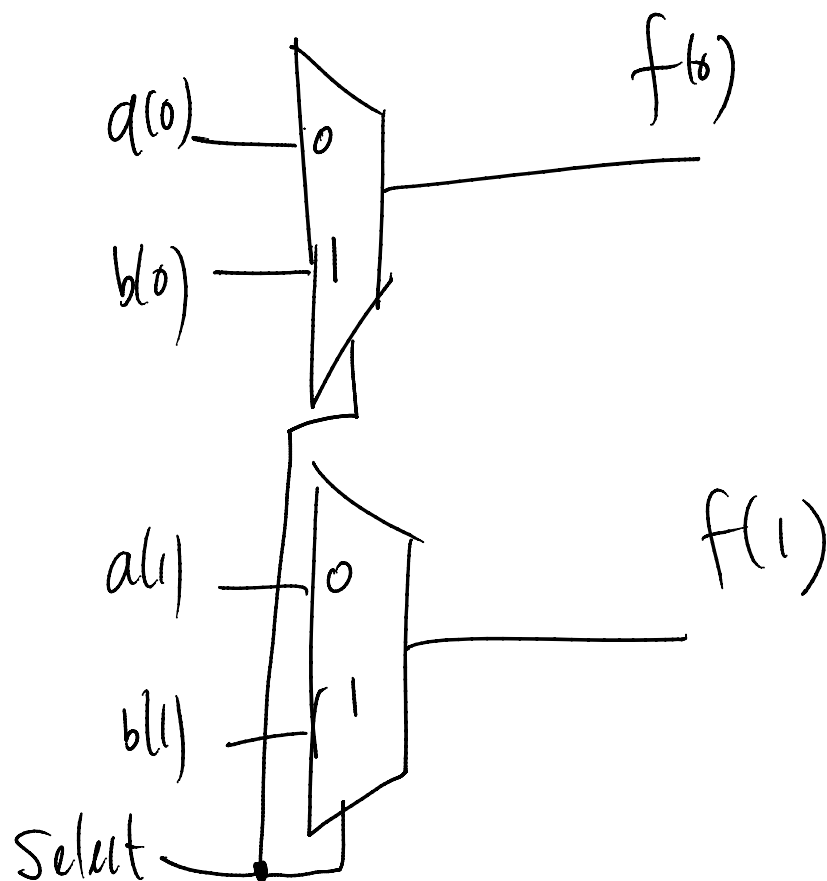


1


Monday, March 09, 2009
1:37 PM

2 2-to-1 mux

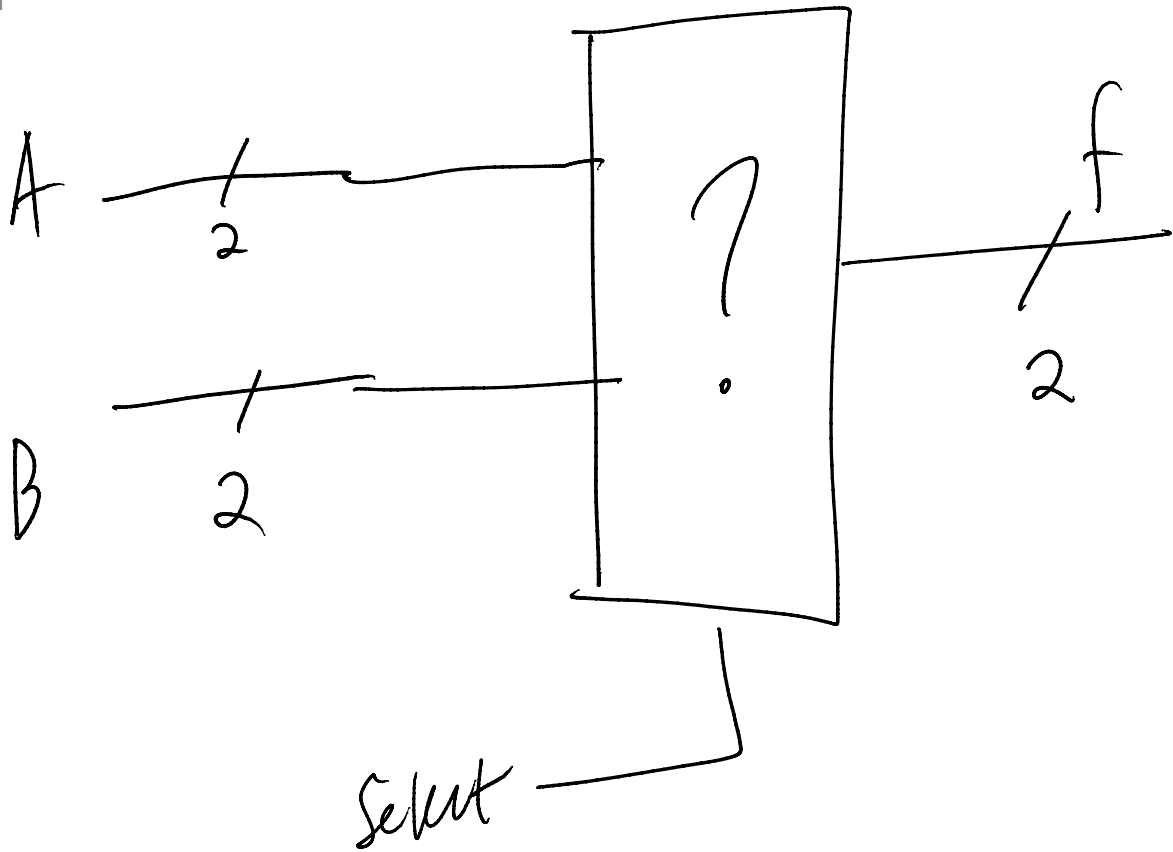


Comparator
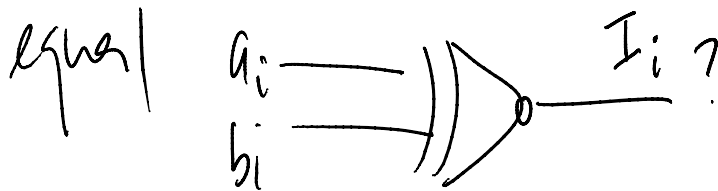
$$A = a_3 a_2 a_1 a_0 \quad B = b_3 b_2 b_1 b_0$$



XNOR

$$I_i = a_i \odot b_i$$

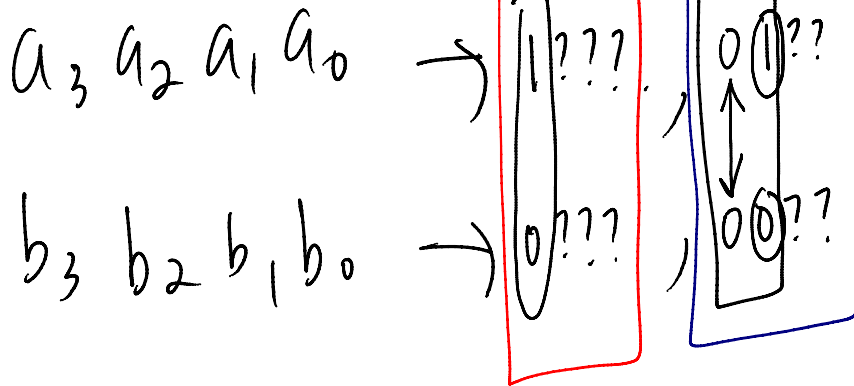

$$a_3 a_2 a_1 a_0 \rightarrow 001?, \quad 0001$$

$$b_3 b_2 b_1 b_0 \rightarrow 000?, \quad 0000$$

$$\bar{a}_3 \bar{b}_3 + I_3 \bar{a}_2 \bar{b}_2 + I_3 I_2 \bar{a}_1 \bar{b}_1 + I_3 I_2 I_1 \bar{a}_0 \bar{b}_0$$

$f(w_1, w_2, w_3) = \sum m(0, 1, 3, 4, 6, 7)$
by using a 3-to-8 decoder and an OR gate.

