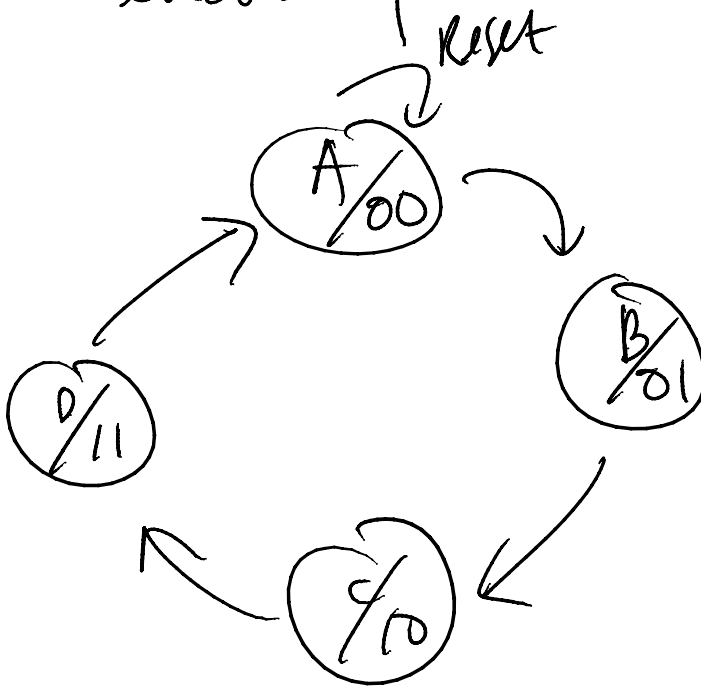


One-hot decoding

up/down counter with one-hot encoding



Present State	Next State	output
A	B	00
B	C	01
C	D	10
D	A	11

One-hot decoding :

$$A = 0001$$

$$C = 0100$$

$$B = 0010$$

$$D = 1000$$

Present State
 $y_3 y_2 y_1 y_0$

Next State
 $y_3 y_2 y_1 y_0$

Output
 $f_1 f_0$

0001

0010

00

0010

0100

01

0100

1000

10

1000

0001

11

 y_0 y_1

$y_1 y_0$	$y_3 y_2$	00	01	11	10
00		x_0			x_1
01	x_0				
11					
10	x_0				

$$y_0 = y_3$$

$y_1 y_0$	$y_3 y_2$	00	01	11	10
00		0			0
01	1				
11					
10	0				

$$y_1 = y_0$$

Y_2

$y_3 y_2$	00	01	11	10
$y_1 y_0$		x 0		x 0
00				
01	x 0			
11				
10	x 1			

$$Y_2 = y_1$$

f_1

$y_3 y_2$	00	01	11	10
$y_1 y_0$		1		1
00				
01	0			
11				
10	0			

$$f_1 = y_2 + y_3$$

Y_3

$y_3 y_2$	00	01	11	10
$y_1 y_0$		1		0
00				
01	0			
11				
10	0			

$$Y_3 = y_2$$

f_0

$y_3 y_2$	00	01	11	10
$y_1 y_0$		0		1
00				
01	0			
11				
10	1			

$$f_0 = y_1 + y_3$$

All D flip flop

