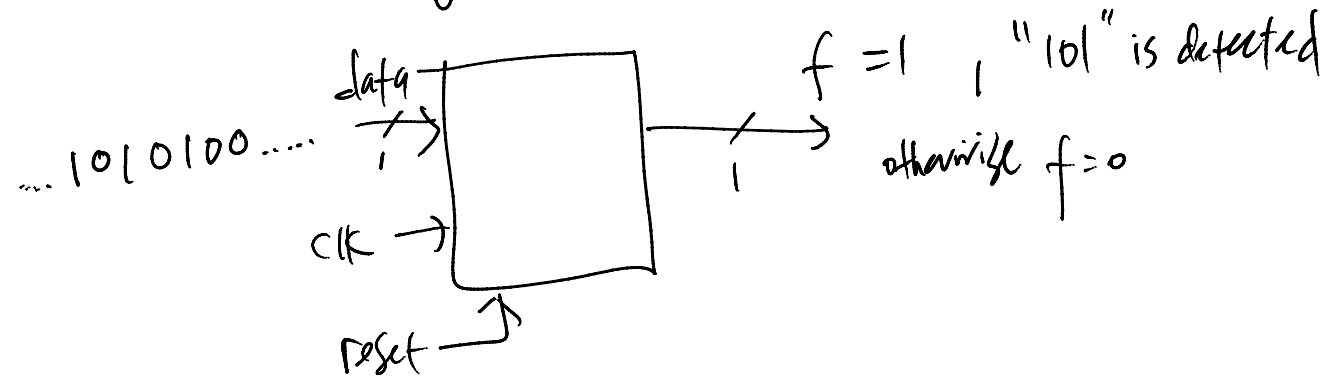
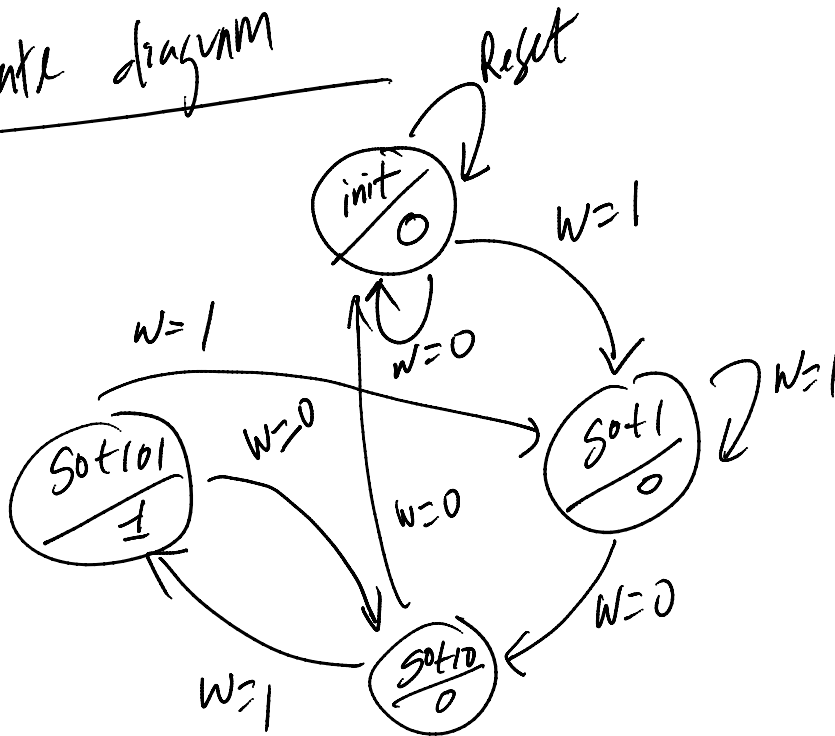


Sequence detector

bits coming in serially (one bit at a time ...)

State diagram

state table

Present state	Next state		output
	$w=0$	$w=1$	
init	init	got 1	0
got 1	got 0	got 1	0
got 10	init	got 101	0
got 101	got 10	got 1	1

decode

init = "00"

got 1 = "01"

got 10 = "10"

got 101 = "11"

Present state $y_1 y_0$	Next state		output f
	$w=0$ $y_1 y_0$	$w=1$ $y_1 y_0$	
00	00	01	0
01	10	01	0
10	00	11	0
11	10	01	1

$y_1 y_0$	y_1	
	0	1
00	0	0
01	1	0
11	1	0
10	0	1


$$y_1 = \bar{w} y_0 + w y_1 y_0$$

$y_1 y_0$	y_0	
	0	1
00	0	1
01	0	1
11	0	1
10	0	1

$$y_0 = w$$

$y_1 y_0$	f	
	0	1
00	0	0
01	0	0
11	0	1
10	0	1


$$f = y_0 y_1$$

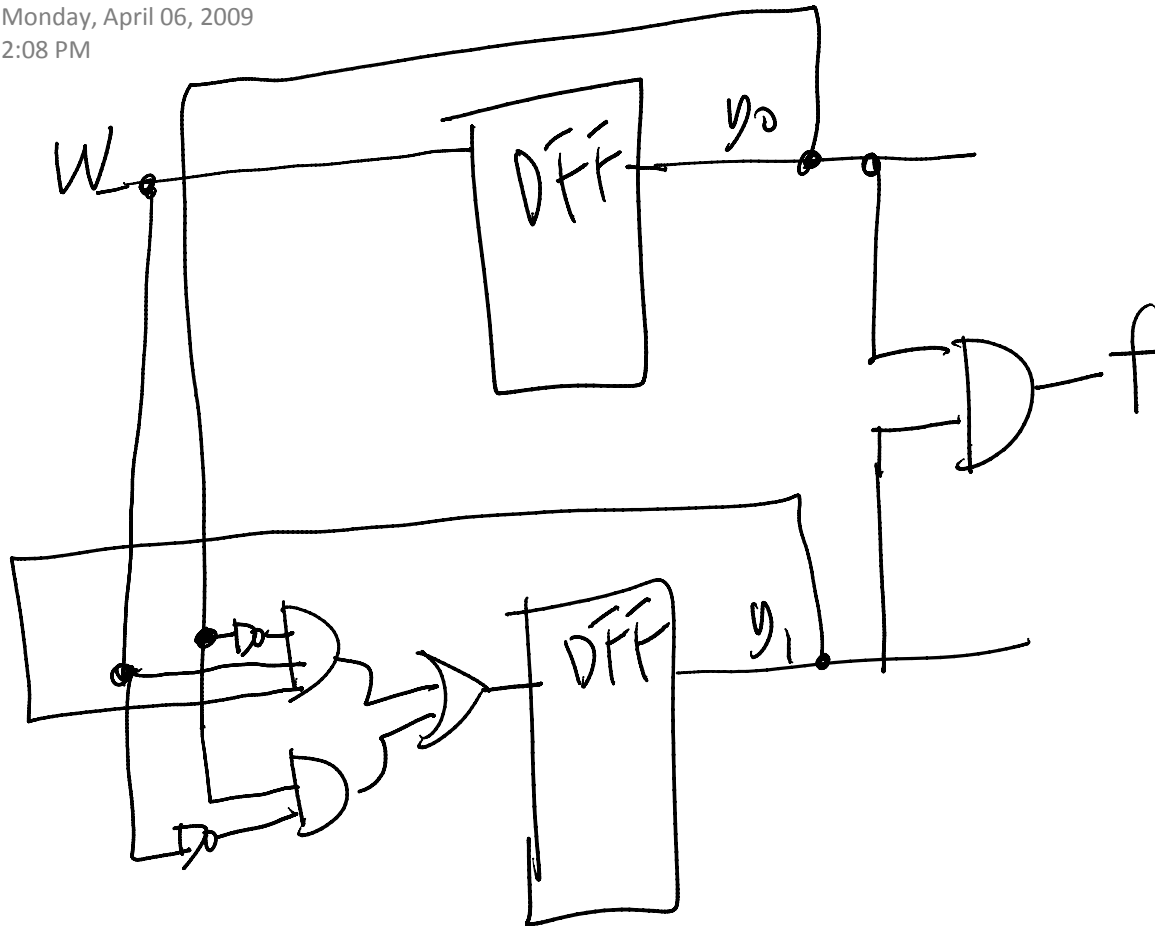

two-bit up/down counter

$ud=0$ counts up
 $ud=1$ counts down

state diagram

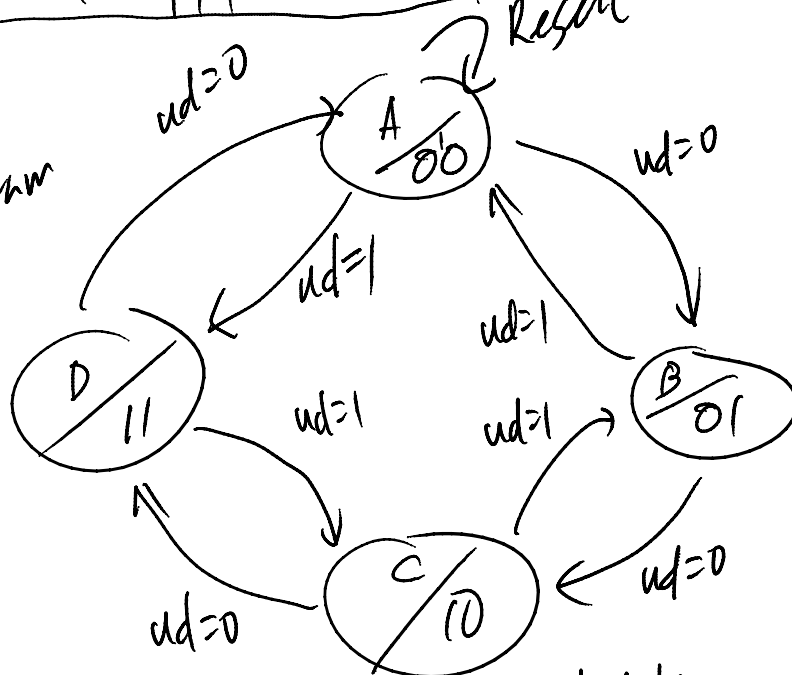

state table

Present State	Next state	
	$ud=0$	$ud=1$
A	B	D
B	C	A
C	D	B
D	A	C

Output
 00
 01
 10
 11

Decoded
 state table

A = "00"

B = "01"

C = "10"

D = "11"

Present state

$y_1 y_0$

00

01

10

11

Next state

$y_1 y_0$

01

10

11

00

Next state

$y_1 y_0$

11

00

01

10

output
 f_{if}

00

01

10

11

		V_{10}	
		0	1
$y_1 \backslash y_0$	00	1	1
	01	0	0
	11	0	0
	10	1	1

$$V_{10} = \overline{y_0}$$

		V_{11}	
		0	1
$y_1 \backslash y_0$	00	0	1
	01	1	0
	11	0	1
	10	1	0

$$V_{11} = u_d \oplus y_0 \oplus y_1$$

		f_1	
		0	1
$y_0 \backslash y_1$	0	0	1
	1	0	1

$$f_1 = y_1$$

		f_0	
		0	1
$y_0 \backslash y_1$	0	0	0
	1	1	1

$$f_0 = y_0$$

two-bit up/down counter

