

x	y	c	s
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0




1-bit half adder

$$A = a_3 a_2 a_1 a_0$$

↑
msb

$$B = b_3 b_2 b_1 b_0$$

modify this truth
table

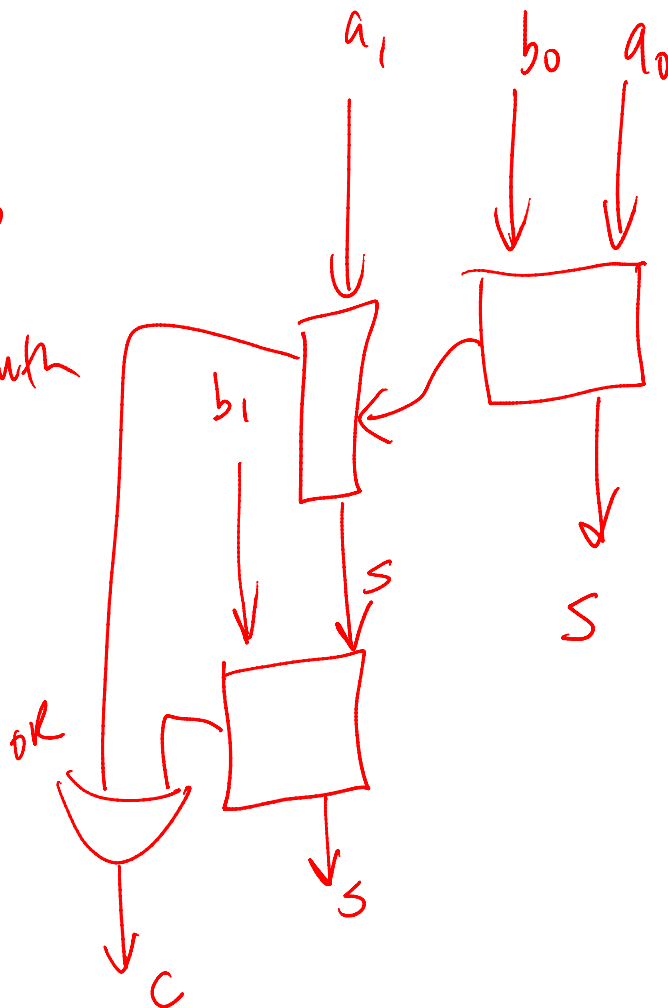


C_{in}	x	y	C_{out}	Sum
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

$x \backslash y$	C_{in}	C_{out}
00	0	0
01	0	1
11	1	1
10	0	1

$x \backslash y$	C_{in}	Sum
00	0	1
01	1	0
11	0	1
10	1	0


$$C_{out} = C_{in}y + C_{in}x + xy \quad Sum = x \oplus y \oplus C_{in}$$
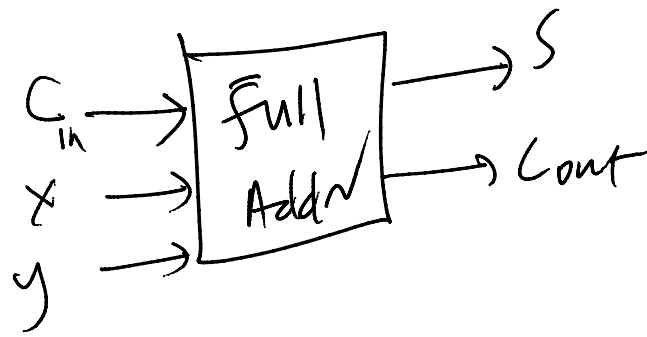
$$Sum = C_{in}\bar{x}\bar{y} + \bar{C}_{in}\bar{x}y + C_{in}xy + \bar{C}_{in}x\bar{y}$$



$$A = a_3 a_2 a_1 a_0$$

$$B = b_3 b_2 b_1 b_0$$

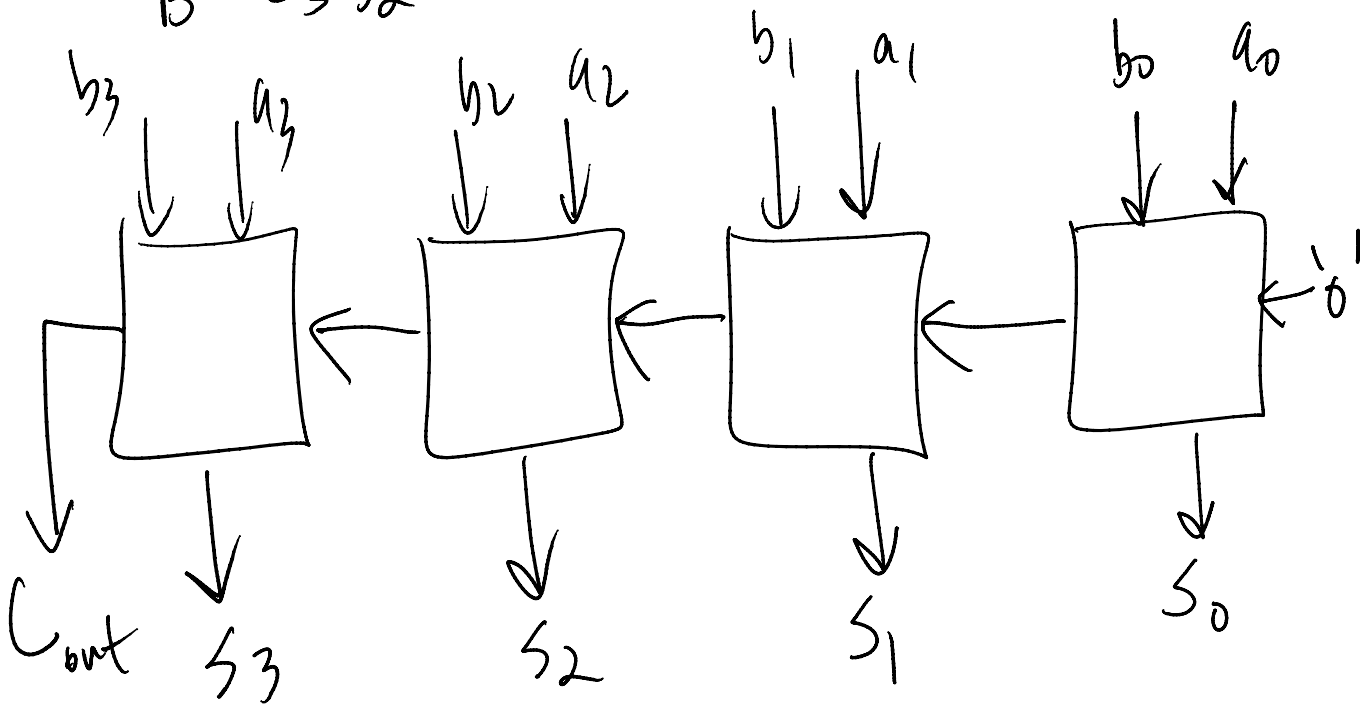

4-bit adder

Complement

1's complement

2's complement

1's complement

$$K = (2^n - 1) - P$$

↑
negative #

↑
positive #

$$K = (2^4 - 1) - 0010$$


$$= (10000 - 1) - 0010$$

$$= 1111 - 0010$$

$$= 1101$$

-2

→ 4-bit

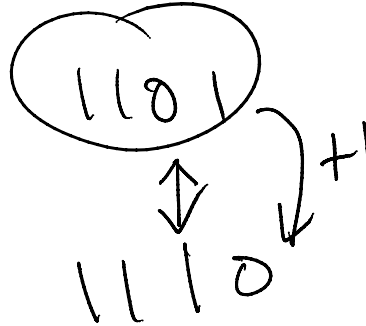Know the
positive/
version2
0010

2's complement

$$K = 2^n - P$$