

Read your textbook

— skip chapter 3 for now, will come back to it.

— We are at chapter 4 now

\swarrow SOP Not AND OR — box the 1s
 NOTED POS Not OR AND — box the 0s
 \swarrow
 Non

XOR

x_1	x_2	f
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

\swarrow SOP $f = \bar{x}_1 x_2 + x_1 \bar{x}_2$
 \swarrow POS $g = (x_1 + x_2)(\bar{x}_1 + \bar{x}_2)$
 \swarrow XOR gate $f = x_1 \oplus x_2$

$$Z = \bar{x}_1 \bar{x}_2 + x_1 x_2 = x_1 \odot x_2 \quad \text{XNOR}$$

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \sum m(0, 2, 8, 9, 10, 15) + D(1, 3, 6, 7)$$

without considering D term

$x_3 x_4 \backslash x_1 x_2$	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	0	0	1
11	0	0	1	0
10	1	0	0	1

$$f = \bar{x}_2 \bar{x}_4 + x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 + x_1 x_2 x_3 x_4$$

with D term

$x_3 x_4 \backslash x_1 x_2$	00	01	11	10
00	1			1
01	1			1
11	1	1	1	
10	1	1		1

4 variable product

1x1 4-variable

2x1 or 1x2 } 3-variable

2x2 } 2-variable
4x1
1x4

$$f = \bar{x}_2 \bar{x}_4 + \bar{x}_2 \bar{x}_3 + x_2 x_3 x_4$$

2.25

$$f = \boxed{\bar{x}_1 \bar{x}_3 \bar{x}_5} + \boxed{\bar{x}_1 \bar{x}_3 \bar{x}_4} + \boxed{\bar{x}_1 x_4 x_5} + \boxed{x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 x_5}$$

$\boxed{\bar{x}_1}$
 $\boxed{x_1}$

$x_2 x_3$					
$x_4 x_5$		00	01	11	10
	00	1			1
	01	1			
	11	1	1	1	1
	10	1			1

$x_2 x_3$					
$x_4 x_5$		00	01	11	10
	00				
	01	1			
	11	1			
	10				

$$\bar{x}_1 \bar{x}_3 + \bar{x}_1 x_4 x_5 + \bar{x}_2 \bar{x}_3 x_5$$